

# Montages de base avec un amplificateur opérationnel


Rappel : aop parfait

$$i^+ = 0$$

$$i^- = 0$$

$$\varepsilon = 0$$


## Montage suiveur

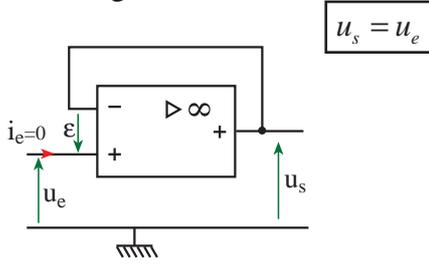

$$u_s + \varepsilon - u_e = 0$$

$$\varepsilon = 0 \Rightarrow u_s = u_e$$

## Montage inverseur

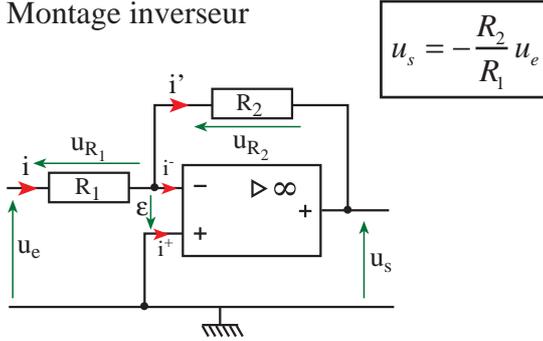


$$i = i' \text{ car } i^- = 0$$

$$u_s + R_2 i + \varepsilon = 0 \Rightarrow u_s = -R_2 i$$

$$u_e - R_1 i + \varepsilon = 0 \Rightarrow u_e = R_1 i$$

$$\frac{u_s}{u_e} = \frac{-R_2 i}{R_1 i} = -\frac{R_2}{R_1}$$

## Montage non inverseur

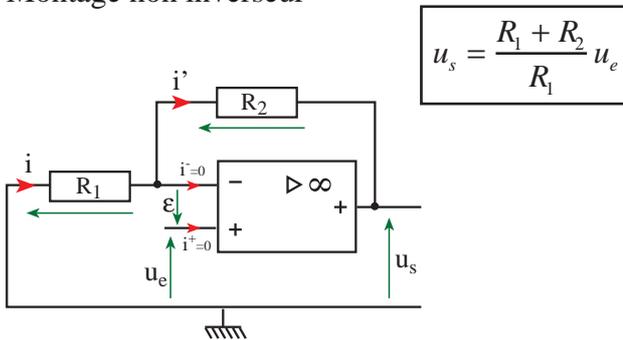


$$i = i' \text{ car } i^- = 0$$

$$u_s - R_2 i - R_1 i = 0 \Rightarrow u_s = (R_1 + R_2) i$$

$$u_e - \varepsilon - R_1 i = 0 \Rightarrow u_e = R_1 i$$

$$\frac{u_s}{u_e} = \frac{(R_1 + R_2) i}{R_1 i} = \frac{R_1 + R_2}{R_1} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$
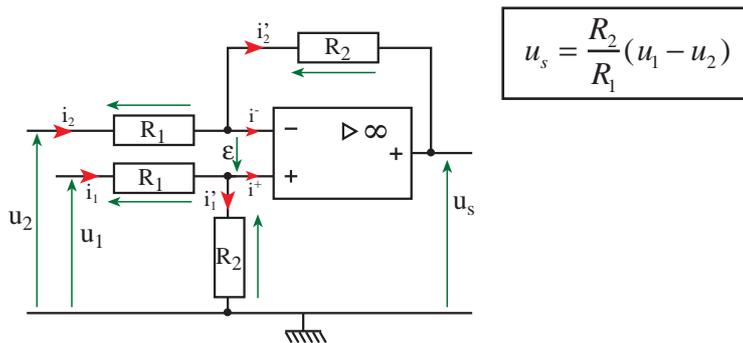
## Montage soustracteur ou amplificateur de différence



$$i_2 = i_2' \text{ car } i^- = 0$$


$$i_1 = i_1' \text{ car } i^+ = 0$$

$$u_2 - R_1 i_2 + \varepsilon + R_1 i_1 - u_1 = 0 \Rightarrow i_1 - i_2 = \frac{u_1 - u_2}{R_1}$$

$$u_s + R_2 i_2 + \varepsilon - R_2 i_1 = 0 \Rightarrow u_s = R_2 (i_1 - i_2)$$

$$u_s = R_2 \frac{u_1 - u_2}{R_1}$$

## Montage sommateur

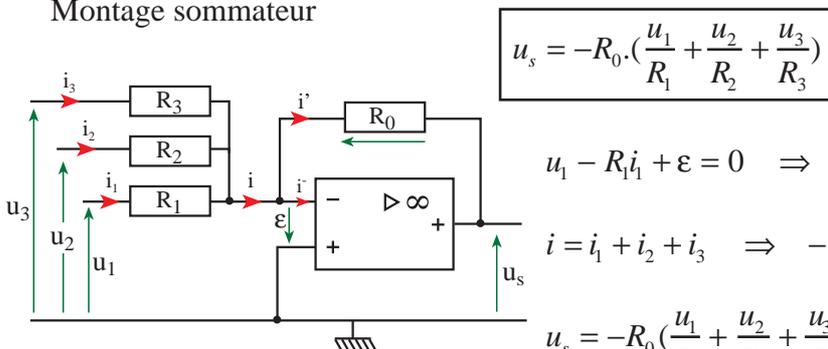

$$i = i' \text{ car } i^- = 0 ; i = i_1 + i_2 + i_3$$

$$u_s + R_0 i + \varepsilon = 0 \Rightarrow i = -\frac{u_s}{R_0}$$


$$u_1 - R_1 i_1 + \varepsilon = 0 \Rightarrow i_1 = \frac{u_1}{R_1} \text{ de même } i_2 = \frac{u_2}{R_2} \text{ et } i_3 = \frac{u_3}{R_3}$$

$$i = i_1 + i_2 + i_3 \Rightarrow -\frac{u_s}{R_0} = \frac{u_1}{R_1} + \frac{u_2}{R_2} + \frac{u_3}{R_3}$$

$$u_s = -R_0 \left( \frac{u_1}{R_1} + \frac{u_2}{R_2} + \frac{u_3}{R_3} \right) \text{ et si } R_1 = R_2 = R_3 \text{ alors } u_s = -\frac{R_1}{R_0} (u_1 + u_2 + u_3)$$

# Autres montages de base avec un amplificateur opérationnel

## Conversion tension-courant

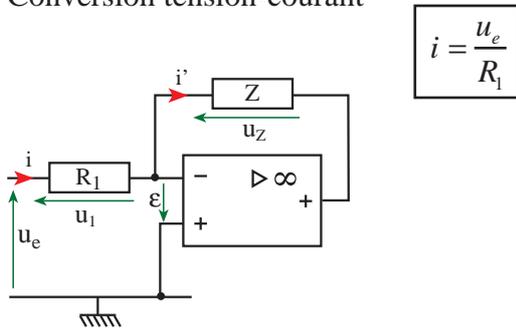


$$i = \frac{u_e}{R_1}$$

$$i = i_1 \quad \text{car} \quad i^- = 0$$

$$u_e - R_1 i_1 + \varepsilon = 0 \Rightarrow i = i_1 = \frac{u_e}{R_1}$$

Le courant  $i$  dans la charge ne dépend pas de celle-ci, mais de la tension de commande  $u_e$ .

## Conversion courant-tension

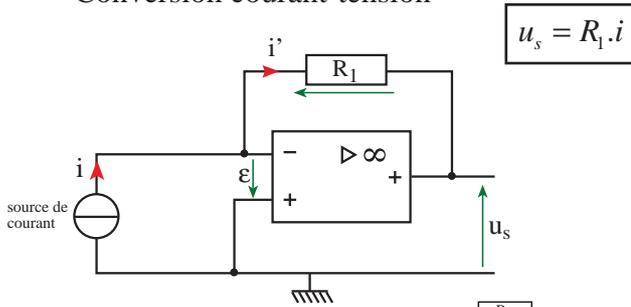


$$u_s = R_1 \cdot i$$

$$i_1 = i \quad \text{car} \quad i^- = 0$$


$$u_s + R_1 i_1 + \varepsilon = 0 \Rightarrow u_s = R_1 i$$

La tension de sortie  $u_s$  est proportionnelle au courant d'entrée  $i$ .

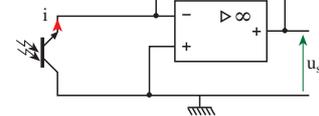Exemple d'application : le phototransistor produit un courant proportionnel à l'éclairement.



## Montage intégrateur

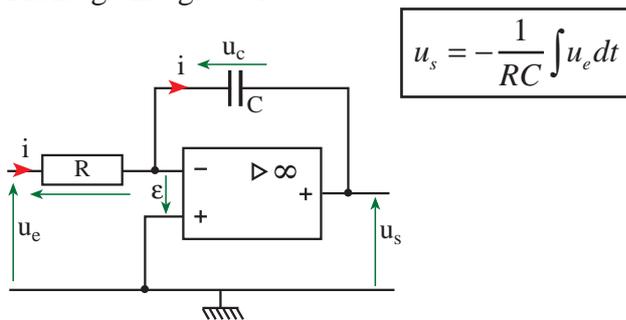

$$u_s = -\frac{1}{RC} \int u_e dt$$

$$u_e - Ri + \varepsilon = 0 \Rightarrow i = \frac{u_e}{R}$$


$$u_s + u_c + \varepsilon = 0 \Rightarrow u_s = -u_c$$

$$\text{et } i = C \frac{du_c}{dt} \quad \text{donc } i = -C \frac{du_s}{dt}$$

$$\text{finalement } -C \frac{du_s}{dt} = \frac{u_e}{R} \quad \text{soit } \frac{du_s}{dt} = -\frac{1}{RC} u_e$$

$$\text{en intégrant, on obtient } u_s = \int -\frac{1}{RC} u_e \cdot dt$$

## Montage dérivateur

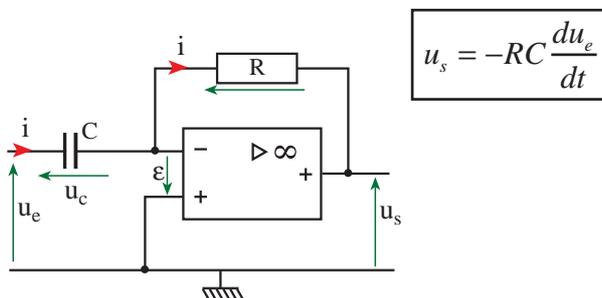

$$u_s = -RC \frac{du_e}{dt}$$

$$u_e - u_c + \varepsilon = 0 \Rightarrow u_e = u_c$$

$$u_s + Ri + \varepsilon = 0 \Rightarrow u_s = -Ri$$

$$i = C \frac{du_c}{dt} \Rightarrow u_s = -RC \frac{du_c}{dt} = -RC \frac{du_e}{dt}$$